
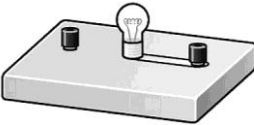
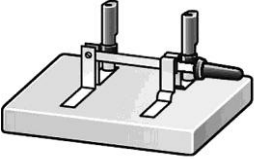
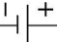





III Schaltzeichen und Schaltplan

1. Ergänze in der Tabelle die fehlenden Schaltzeichen.

Kabel		
Glühlampe		
Schalter		 <small>Atelier tigercolor Tom Menzel</small>

2. Zeichne den Schaltplan von einer Lampe, die mithilfe einer Batterie zum Leuchten gebracht wird.

Nutze folgende Schaltzeichen:   

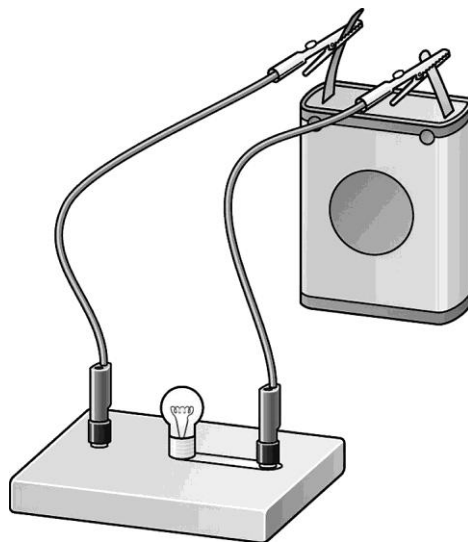

Atelier tigercolor Tom Menzel

Dein Schaltplan: